

Wechselrichter mit eingepprägter Spannung (U–Wechselrichter)

1. Spannungssystem von U–Wechselrichter und Last:

Durch die Taktung erzeugt: Spannungen $u_{a0}(t)$, $u_{b0}(t)$, $u_{c0}(t)$ mit Bezugspunkt 0

Für die Summe der Spannungen gilt immer: $u_{a0}(t) + u_{b0}(t) + u_{c0}(t) \neq 0$

Für die Lastspannungen muß jedoch gelten: $\Sigma u(t) = 0$

$$u_{ab}(t) + u_{bc}(t) + u_{ca}(t) = 0 \quad \text{und} \quad u_a(t) + u_b(t) + u_c(t) = 0$$

Verkettete Spannungen:

$$\begin{aligned} u_{ab}(t) &= u_{a0} - u_{b0} = u_a - u_b \\ u_{bc}(t) &= u_{b0} - u_{c0} = u_b - u_c \\ u_{ca}(t) &= u_{c0} - u_{a0} = u_c - u_a \end{aligned}$$

Damit gilt für die Strangspannungen der Last (Bezugspunkt M):

$$u_{ab} - u_{ca} = (u_a - u_b) - (u_c - u_a) = 2 u_a - (u_b + u_c) = 3 u_a$$

$$u_a(t) = \frac{u_{ab} - u_{ca}}{3}; \quad u_b(t) = \frac{u_{bc} - u_{ab}}{3}; \quad u_c(t) = \frac{u_{ca} - u_{bc}}{3}$$

Spannung u_{M0} zwischen den Mittelpunkten M und 0:

$$u_{a0} = u_a + u_{M0}; \quad u_{b0} = u_b + u_{M0}; \quad u_{c0} = u_c + u_{M0}$$

$$u_a + u_b + u_c = 0 \quad \implies \quad u_{M0}(t) = \frac{1}{3} \cdot (u_{a0} + u_{b0} + u_{c0})$$

2. Grundschrwingungen der Spannungen:

Symmetrisches blockförmiges System mit Blocklänge δ und Amplitude $A_{\square}$ (Übung 4):

$$\text{Effektivwert: } U_{(1)} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \sin \frac{\delta}{2} \cdot A_{\square} \quad \text{bzw. Amplitude: } \hat{U}_{(1)} = \frac{4}{\pi} \cdot \sin \frac{\delta}{2} \cdot A_{\square}$$

$$\text{Fall a): } \hat{U}_{a0(1)} = \frac{4}{\pi} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot \frac{U_d}{2} = \frac{2}{\pi} \cdot U_d = 0,637 \cdot U_d$$

$$\hat{U}_{a(1)} = \frac{4}{\pi} \cdot \left(\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{6} \right) \cdot \frac{U_d}{3} = \frac{2}{\pi} \cdot U_d = \hat{U}_{a0(1)}$$

$$\hat{U}_{ab(1)} = \frac{4}{\pi} \cdot \sin \frac{\pi}{3} \cdot U_d = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \cdot U_d = \sqrt{3} \cdot \hat{U}_{a(1)} = 1,103 \cdot U_d$$


$$\text{Fall c): } \hat{U}_{a0(1)} = \frac{4}{\pi} \cdot \left(\sin \frac{\pi}{2} \cdot \frac{U_d}{2} - \sin \alpha \cdot U_d \right) = \frac{2}{\pi} \cdot (1 - 2 \sin \alpha) \cdot U_d = 0,307 \cdot U_d$$

$$\begin{aligned} \hat{U}_{ab(1)} &= \frac{4}{\pi} \cdot \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \left(\frac{\pi}{6} + \alpha \right) + \sin \left(\frac{\pi}{6} - \alpha \right) \right) \cdot U_d \\ &= \frac{4}{\pi} \cdot \left(\sin \frac{\pi}{3} - 2 \cos \frac{\pi}{6} \cdot \sin \alpha \right) \cdot U_d = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \cdot (1 - 2 \sin \alpha) \cdot U_d \end{aligned}$$

3. Mittelwerte des Zwischenkreisstroms:

$$\text{Fall a): } I_d = \frac{3}{\pi} \cdot \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \sqrt{2} \cdot I_a \cdot \sin \omega_1 t \cdot d\omega_1 t = \frac{3}{\pi} \cdot \sqrt{2} \cdot I_a \cdot 2 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot I_a$$

$$\begin{aligned} \text{Fall c): } I_d &= \frac{6}{\pi} \cdot \int_{\pi/3}^{\pi/2-\alpha} \sqrt{2} \cdot I_a \cdot \sin \omega_1 t \cdot d\omega_1 t = \frac{6}{\pi} \cdot \sqrt{2} \cdot I_a \cdot \left(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \right) \\ &= \frac{6}{\pi} \cdot \sqrt{2} \cdot I_a \cdot (0,5 - \sin \alpha) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot (1 - 2 \sin \alpha) \cdot I_a \end{aligned}$$

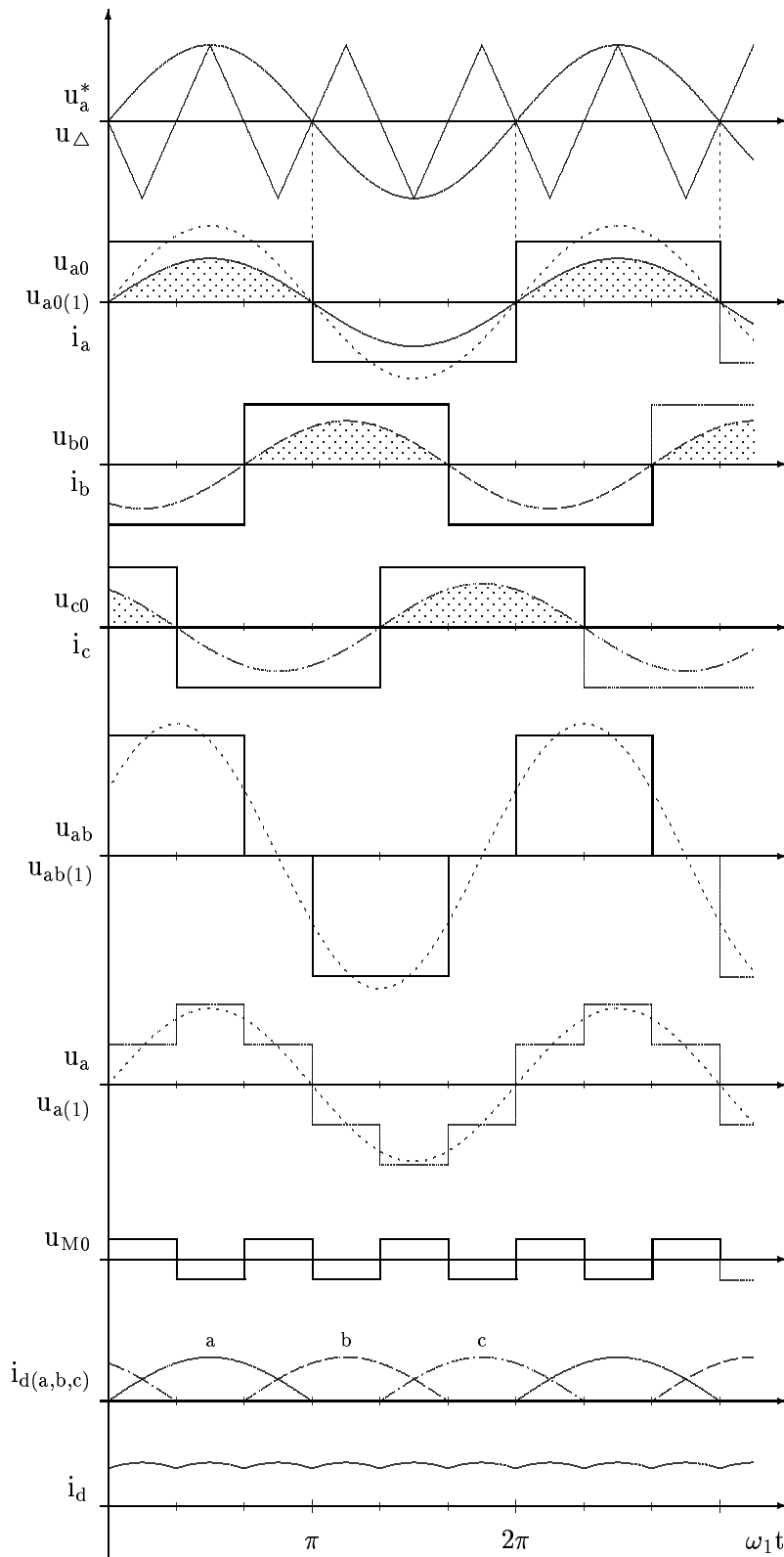a) Grundfrequenztaktung, Laststrom in Phase ($\varphi_1 = 0$)Amplituden

$$\hat{U}_a^* = 1$$

$$\hat{U}_\Delta = 1 \quad (\hat{=} \hat{U}_{a(1)\max})$$

$$A_\square = \frac{U_d}{2}$$

$$\hat{I}_a = \sqrt{2} \cdot I_a$$

$$A_\square = \frac{U_d}{2}$$

$$\hat{I}_b = \sqrt{2} \cdot I_b$$

$$A_\square = \frac{U_d}{2}$$

$$\hat{I}_c = \sqrt{2} \cdot I_c$$

$$A_\square = U_d$$

$$\hat{U}_{ab(1)} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \cdot U_d$$

$$A_\square = \frac{U_d}{3}, \quad \frac{2U_d}{3}$$

$$\hat{U}_{a(1)} = \hat{U}_{a0(1)} = \frac{2}{\pi} \cdot U_d$$


$$A_\square = \frac{U_d}{6}$$

Mittelwert

$$I_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot I_a = 1,35 \cdot I_a$$


$$P_L = 3 \cdot U_{a(1)} \cdot I_a \cdot \cos \varphi_1 = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot U_d \cdot I_a = 1,35 \cdot U_d \cdot I_a$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot U_d \cdot I_a$$

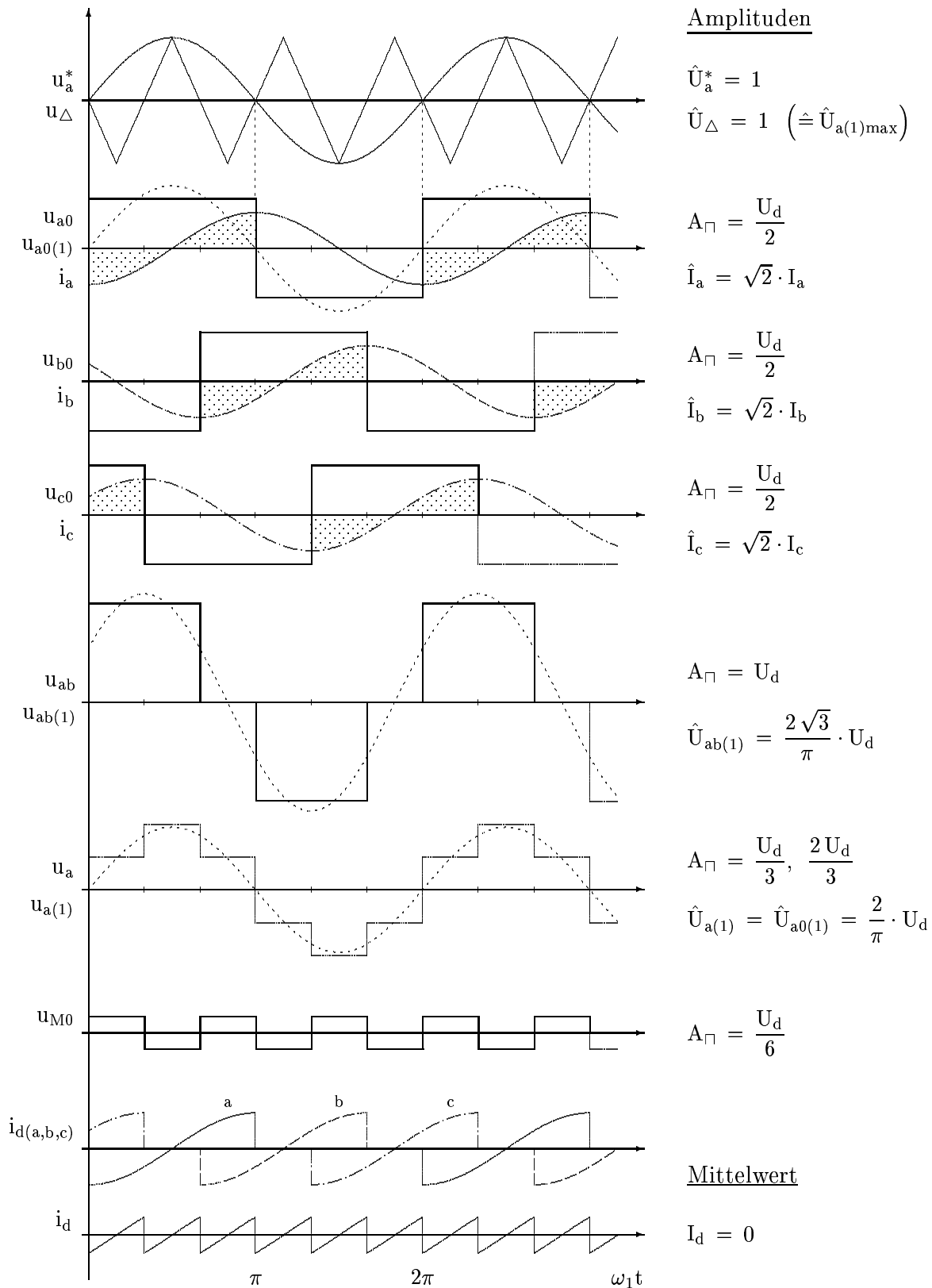b) Grundfrequenztaktung, Laststrom um $\varphi_1 = 90^\circ$ nacheilend

$$P_L = 3 \cdot U_{a(1)} \cdot I_a \cdot \cos \varphi_1 = 0 \quad (\text{da } \cos \varphi_1 = 0)$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 0 \quad (\text{da } I_d = 0)$$

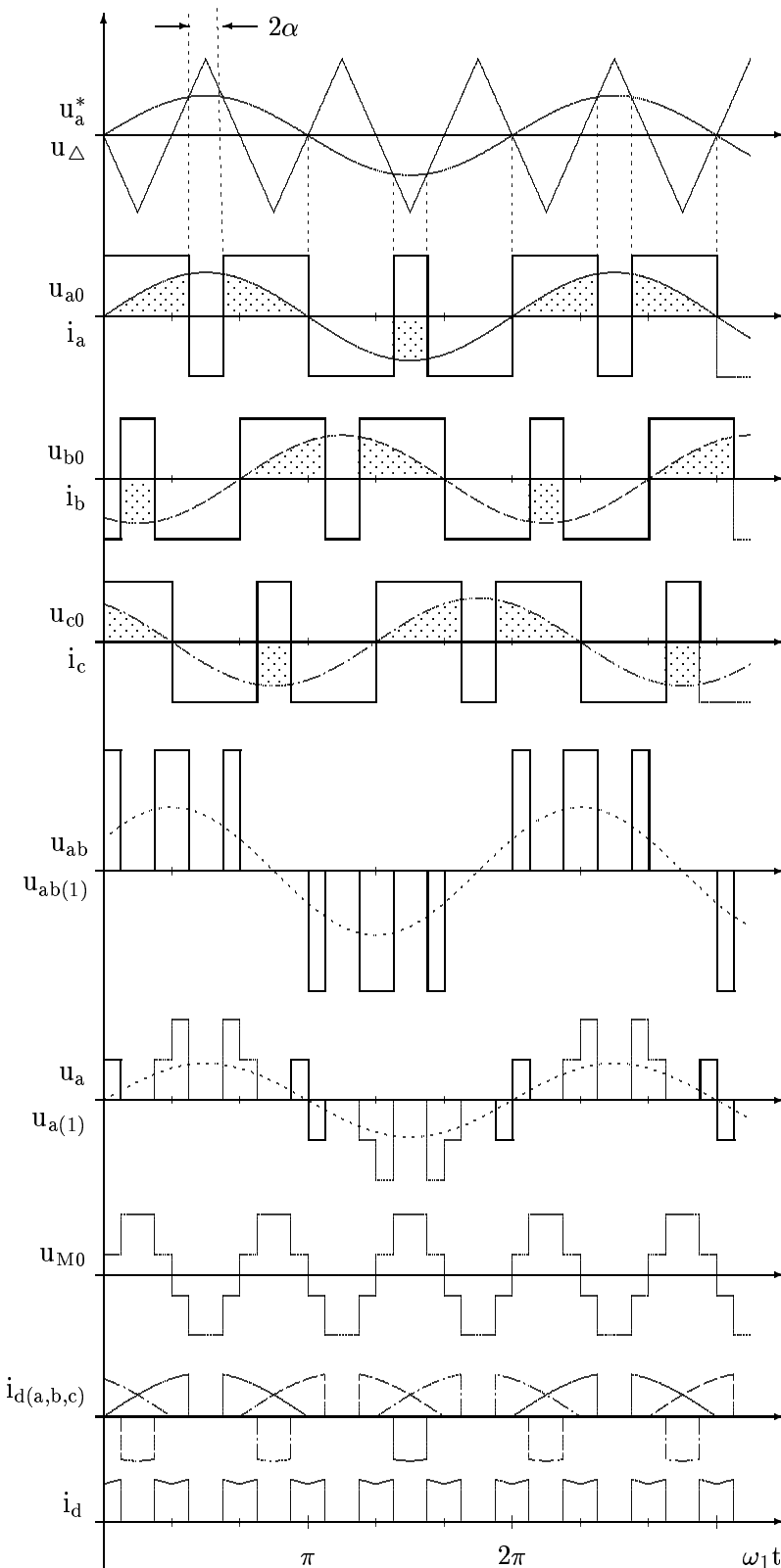c) Dreifachtaktung, Zwischenpulsweite $2\alpha = 30^\circ$, $\varphi_1 = 0$ Amplituden

$$\hat{U}_a^* = \frac{1 - 6\alpha/\pi}{\cos \alpha} = 0,518$$

$$\hat{U}_\Delta = 1 \quad (\hat{=} \hat{U}_{a(1)\max})$$

$$A_\square = \frac{U_d}{2}$$

$$\hat{I}_a = \sqrt{2} \cdot I_a$$

$$A_\square = \frac{U_d}{2}$$

$$\hat{I}_b = \sqrt{2} \cdot I_b$$

$$A_\square = \frac{U_d}{2}$$

$$\hat{I}_c = \sqrt{2} \cdot I_c$$

$$A_\square = U_d$$

$$\hat{U}_{ab(1)} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \cdot \underbrace{(1 - 2 \sin \alpha)}_{0,482} \cdot U_d$$

$$A_\square = \frac{U_d}{3}, \quad \frac{2U_d}{3}$$

$$\hat{U}_{a(1)} = \frac{2}{\pi} \cdot (1 - 2 \sin \alpha) \cdot U_d$$

$$A_\square = \frac{U_d}{6}, \quad \frac{U_d}{2}$$


Mittelwert

$$I_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot (1 - 2 \sin \alpha) \cdot U_d \cdot I_a$$

$$P_L = 3 \cdot U_{a(1)} \cdot I_a \cdot \cos \varphi_1 = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot (1 - 2 \sin \alpha) \cdot U_d \cdot I_a = 0,651 \cdot U_d \cdot I_a$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot (1 - 2 \sin \alpha) \cdot U_d \cdot I_a$$

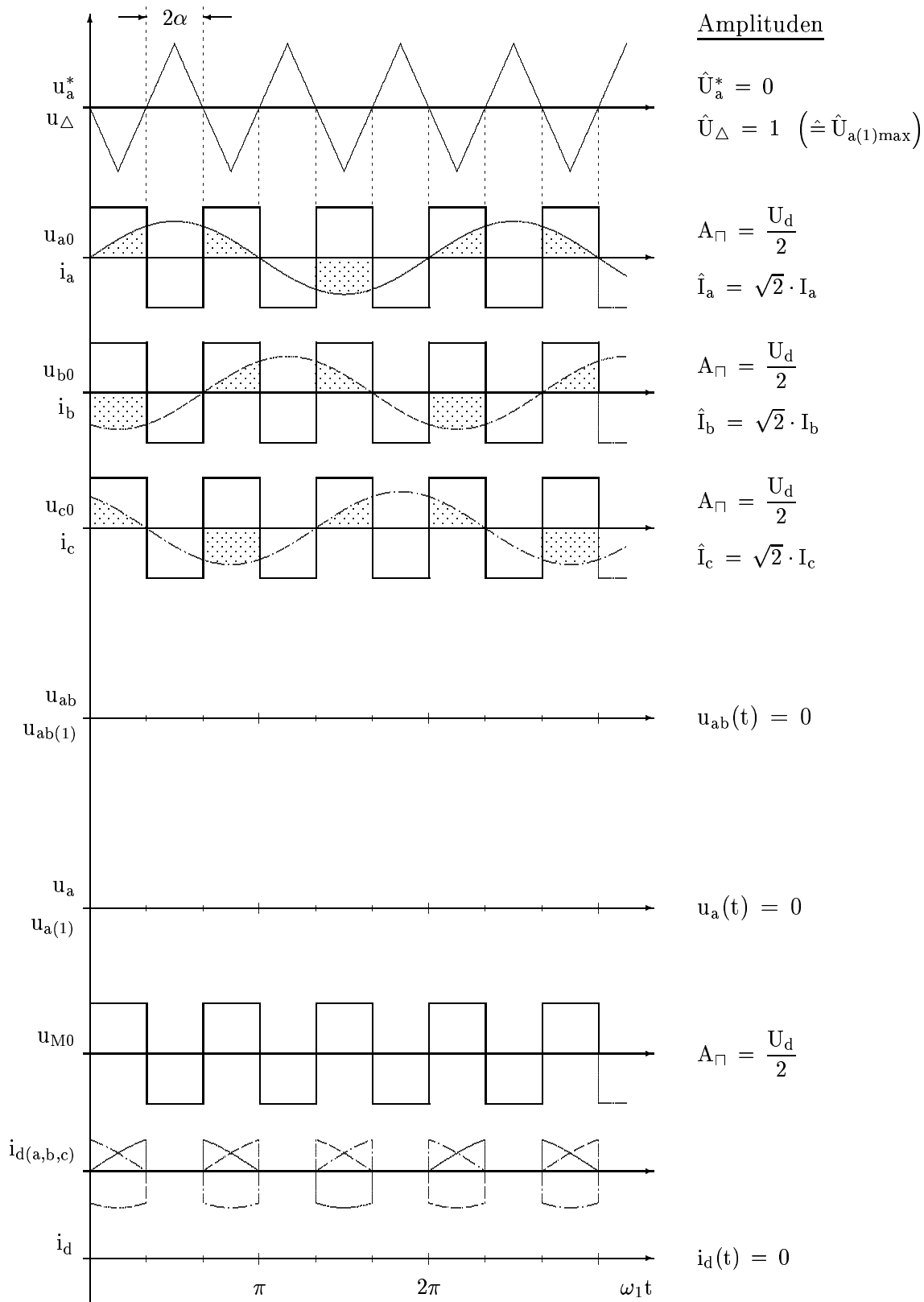d) Dreifachtaktung, Zwischenpulsweite $2\alpha = 60^\circ$, $\varphi_1 = 0$



$$P_L = 3 \cdot U_{a(1)} \cdot I_a \cdot \cos \varphi_1 = 0 \quad (\text{da } U_{a(1)} = 0)$$

$$P_d = U_d \cdot I_d = 0 \quad (\text{da } I_d = 0)$$